Schaltnetze (❶/12.2.3.1 und 12.2.3.2)

Fachkonzept Schaltnetz

Beschreibe, wie Schaltnetze aufgebaut sind.

Beispiel

Schaltnetz:

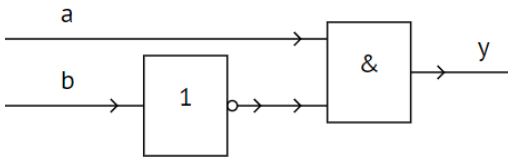

Schalttabelle, die von dem Schaltnetz berechnet wird:

Schaltterme (❶/12.2.3.4 und 12.2.3.5)

Fachkonzept Schaltterm

Nenne die Bestandteile, aus denen Schaltterme aufgebaut sind.

Rangfolge der Operatoren in Schalttermen

Auswerten eines Schaltterm

Man wertet einen Schaltterm aus, indem man

Beispiel: